

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia



ENG10001
Circuitos Elétricos I-C

Trabalho Bônus 1

Associação de Quadripolos

Pedro Lubaszewski Lima (00341810)

Turma A

8 de dezembro de 2024

Sumário

1.1	Circuitos Sorteados	2
2.1	Circuito Equivalente de Thevénin da Entrada	4
3.1	Análise da Associação de Quadripolos	5
3.1.1	Representação dos Circuitos	5
3.1.2	Parâmetros do Quadripolo Q1	5
3.1.3	Parâmetros do Quadripolo Q2	5
3.1.4	União dos Quadripolos	5
4.1	Circuito Equivalente de Norton da Saída	6
5.1	Ganho de Tensão da Saída V_2/V_1	7
6.1	Exemplos	8

1.1 Circuitos Sorteados

Primeiramente, com o meu número de matrícula **0 0 3 4 1 8 1 0**, observa-se os seguintes dígitos sorteadores:

- $N_1 = 3$;
- $N_2 = 4$;
- $N_3 = 1$;
- $N_4 = 8$;
- $N_5 = 1$;
- $N_6 = 0$.

A partir deles, sabe-se que os circuito a serem analisados são os seguintes:

- Circuito de Entrada:

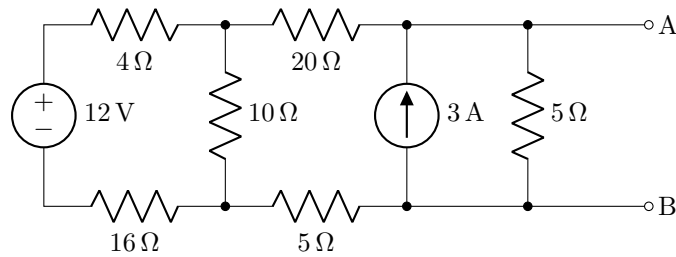


Figura 1: Circuito de Entrada 2

- Primeira Topologia de Quadripolo:

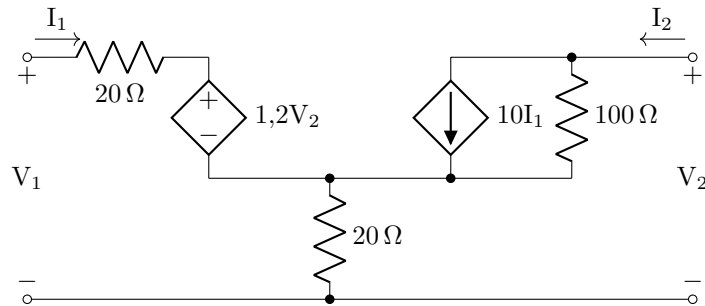


Figura 2: Topologia de Quadripolo 2 (Q1)

- Segunda Topologia de Quadripolo:

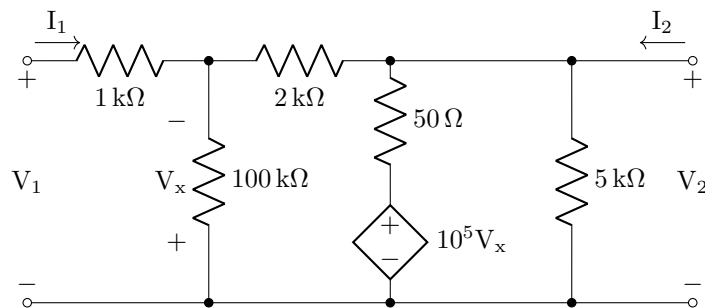


Figura 3: Topologia de Quadripolo 3 (Q2)

- Associação dos Quadripolos:

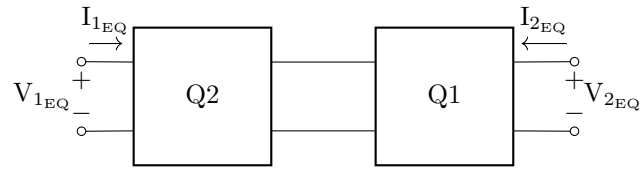


Figura 4: Associação dos Quadripolos Q1 e Q2

- Circuito de Saída:

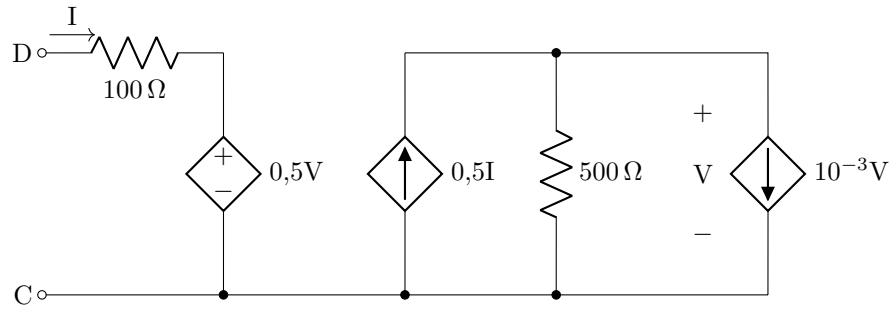


Figura 5: Circuito de Saída 1

2.1 Circuito Equivalente de Thevénin da Entrada

3.1 Análise da Associação de Quadripolos

3.1.1 Representação dos Circuitos

3.1.2 Parâmetros do Quadripolo Q1

3.1.3 Parâmetros do Quadripolo Q2

3.1.4 União dos Quadripolos

4.1 Circuito Equivalente de Norton da Saída

5.1 Ganho de Tensão da Saída V_2/V_1

6.1 Exemplos



Figura 6: *Violin Plot* de Consumo Médio

Modelo	Média dos MSE	Desvio Padrão dos MSE
kNN	5,4293	2,3616
<i>Random Forest</i>	1,9517	1,1847
Regressão Linear	1,6631	0,9758
Redes Neurais	1,8377	1,0418
SVM	3,3739	1,3368

Tabela 1: Médias e Desvios Padrões dos MSE